

1. Steuerung und Spannungsversorgung

Für die Steuerung der Wetterstation verwenden wir einen **ESP32** oder aber einen **Raspberry** (hier reicht ein Raspberry Zero2 W vollkommen aus). Welche Variante man wählt hängt stark davon ab, welche Infrastruktur bereits vorhanden ist. Definitiv benötigt man irgendwo im Netzwerk einen laufenden LoxBerry. Wo dieser läuft ist egal, aber er muss von der Wetterstation aus per WLAN erreichbar sein. Hat man bereits einen LoxBerry irgendwo laufen, so ist die ESO32-Variante die stabilste und kostengünstigste. Hat man jedoch noch keinen LoxBerry, so wählt man hier am Besten die Raspberry-Variante - der LoxBerry läuft dann direkt auf der Wetterstation und man spart sich die extra Installation eines weiteren LoxBerry. Allerdings ist der Raspberry fehleranfälliger (Betriebssystem, SD-Karte). In der folgenden Tabelle noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile:

	ESP32	Raspberry
Kosten	+	-
Wartung	+	-
Fehleranfälligkeit	+	-
Spannungsversorgung	+	-
Externer LoxBerry notwendig	-	+

Habt ihr Euch also für einen der beiden Optionen entschieden, springt ihr zunächst einmal in das jeweilige Unterkapitel der Anleitung ab:

Anschließend geht es dann hier mit dem Zusammenbau weiter.

Einkaufsliste

Komponente	Preis	Bezugsquelle (Beispiel)
Prototyping HAT für Raspberry Pi	5 EUR	BerryBase
Gehäuse, wasserdicht, 100x68x50mm	5 EUR	Amazon
Schrauben M2,5x8 und M3,0x8 (Set)	9 EUR	Amazon
3x Kabeldurchführung M12x1,5	1,50 EUR	Amazon oder Baumarkt
Rohrschelle 25-28 mm / 3/4" + M8x10mm Linsenkopf	2 EUR	Amazon oder Baumarkt
Buchsenleiste 1-polig, RM 2,54mm (Set)	8 EUR	Amazon
PCB Schraubklemmen RM 2.54mm, verschiedene Größen	1 EUR	Amazon
GESAMT	31 EUR	

Hinweis: Die restlichen Komponenten, die noch zum Anschluss der Sensoren notwendig sind, finden sich in den Einkaufslisten der einzelnen Sensoren in deren Unterkapiteln.

Prototyping HAT für Raspberry Pi

Sämtliche Sensoren müssen auf verschiedene Art und Weise mit den GPIOs des Raspberry verbunden werden. Teilweise sind auch noch zusätzliche Komponenten, z. B. PullUp-/PullDown-Widerstände oder Spannungsteiler, notwendig. Einige Sensoren werden direkt auf dem Raspberry verbaut (z. B. ein

Digital-Analog-Wandler). Um das sauber auf dem Raspberry montieren zu können, nutzen wir einen Prototyping Hat.

Es gibt hier verschiedene Modelle, wir nutzen in all unseren Anleitungen diesen weit verbreiteten HAT. Das Original-Design [stammt von Adafruit](#) (weiß), man findet aber oft Nachbauten (rötlich oder blau) in den Shops, da Adafruit das Design frei zugänglich macht. Auch diese Nachbauten kann man bedenkenlos kaufen.


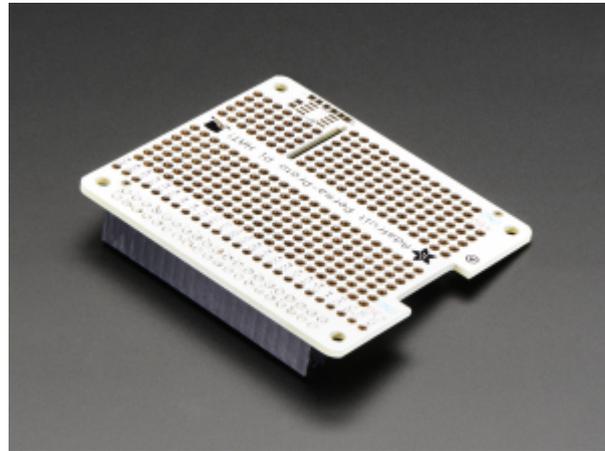


Bild (c) BerryBase und (c) Adafruit

Ihr findet diesen HAT oben in der Einkaufsliste. Zusätzlich benötigt ihr noch einige Schraubklemmen, um die Sensoren sauber per Klemme an den HAT anschließen zu können (die genaue Bezeichnung ist: "PCB Schraubklemmen RM 2.54mm"). Meist gibt es Sets mit verschiedenen Größen - so ein Set ist eine gute Wahl. Diese Schraubklemmen tauchen auch in den Einkaufslisten einzelner Sensoren auf, daher braucht ihr sowieso ein paar mehr. Das gleiche gilt für die Buchsenleisten: Auch hier ein Set kaufen, ihr braucht diese an verschiedenen anderen Stellen auch noch.

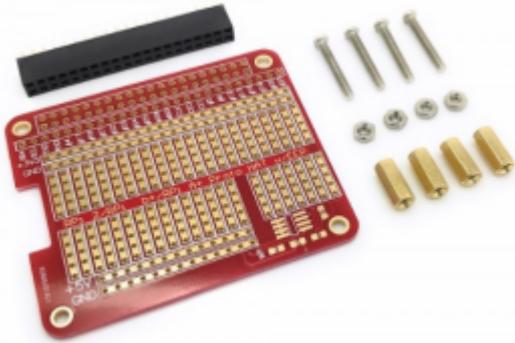



Schraubklemmen, Rastermaß 2,54 mm

Gehäuse

Wir verwenden ein wasserdichtes Gehäuse mit den Abmessungen 100 x 68 x 50mm. Die Gehäuse gibt es in allen gängigen Onlineshops und Plattformen - sucht ein wenig, um ein günstiges Angebot zu finden. Wenn ihr [den Lichtsensor](#), [den UV Sensor](#), [den Dämmerungssensor](#), [den Blitzsensor](#) oder [den Strahlungssensor](#) bauen wollt, braucht ihr das Gehäuse gleich zweimal bzw. sogar dreimal (manchmal gibt es sie im Doppelpack günstiger). Die beigelegten Schrauben rosten sehr schnell - ich habe sie gegen Edelstahlschrauben aus dem Baumarkt ausgetauscht.



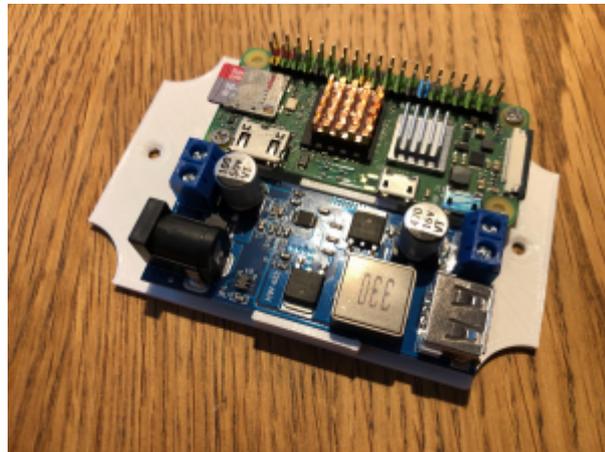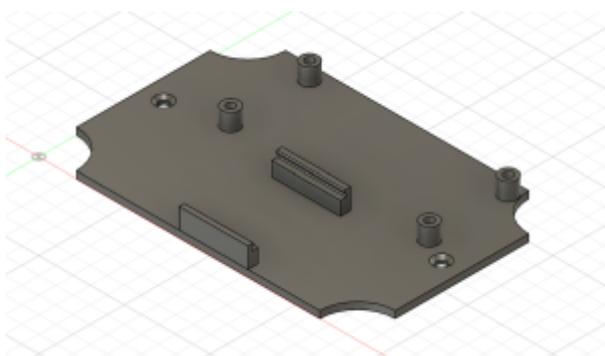Um den Raspberry und die Platinen aufzunehmen, haben wir ein 3D-Druckteil entworfen. Dieses könnt ihr direkt hier herunterladen: [grundplatte_100x68x50mm_v4.zip](#)



Zusammenbau Gehäuse

Das Gehäuse benötigt insgesamt 4 Bohrungen: 3x Kabeldurchführung (12 mm) sowie eine Bohrung mittig am Boden (10mm) zur Befestigung der Rohrschelle. Leider passen nicht alle Kabeldurchführungen auf die Unterseite (was zur Wasserabweisung perfekt wäre), daher montieren wir eine Kabeldurchführung für das Kabel des Netzteils auf die Unterseite, 2 Kabeldurchführungen kommen auf die Oberseite. Von hier aus gehen zwei Kabel zu den Sensoren (siehe [2. Halterungssystem](#)). Achtet darauf, dass die Gegenmuttern der Kabeldurchführungen sehr viel Platz im Inneren des Gehäuses einnehmen - platziert also die Bohrungen entsprechend.

Anschließend kann der Raspberry mit vier M2.5x10mm Schrauben auf dem 3D-Druck-Adapter befestigt werden. Der StepDown-Wandler zur Energieversorgung wird in die beiden Haltestege eingeklipst. Dann wird die Rohrschelle auf der Rückseite mit einer M8x10mm Linsenkopfschraube befestigt. Darauf habe ich die Rohrschelle mit einer zusätzlichen Mutter und einer Unterlegscheibe geschraubt. Eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist hier auf jeden Fall notwendig! Ich habe dazu Bitumendichtstoff verwendet (gibt es in einer Kartusche wie Silikon). Anschließend wird der 3D-Druckdapter eingesetzt und dieser mit zwei M3x10mm Schrauben am Gehäuse befestigt. Nun die Kabeldurchführungen einschrauben - auch hier ist eine Abdichtung notwendig! Ich habe die


Kabeldurchführungen mit Epoxy-2K-Kleber eingeklebt und die oberen beiden Durchführungen zusätzlich mit Bitumendichtstoff direkt am Kabel zusätzlich abgedichtet.




Zusammenbau Prototyping HAT


Nun geht es an die Lötarbeit! Wir bauen den Prototyping HAT zum Anschluss der Sensoren an den Raspberry auf. Auf dem folgenden Bild sieht man die grundlegende Verschaltung - aber keine Angst,

wir gehen schrittweise vor 😊

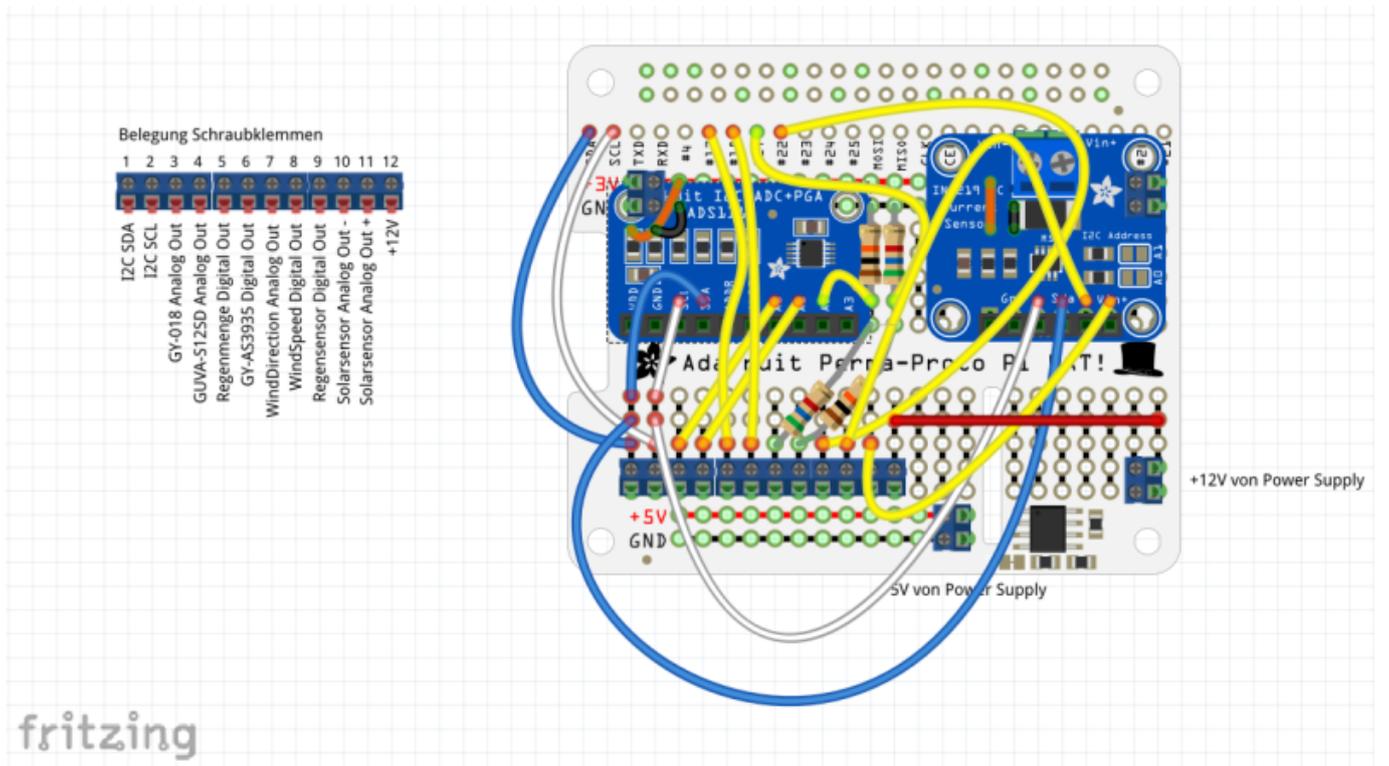

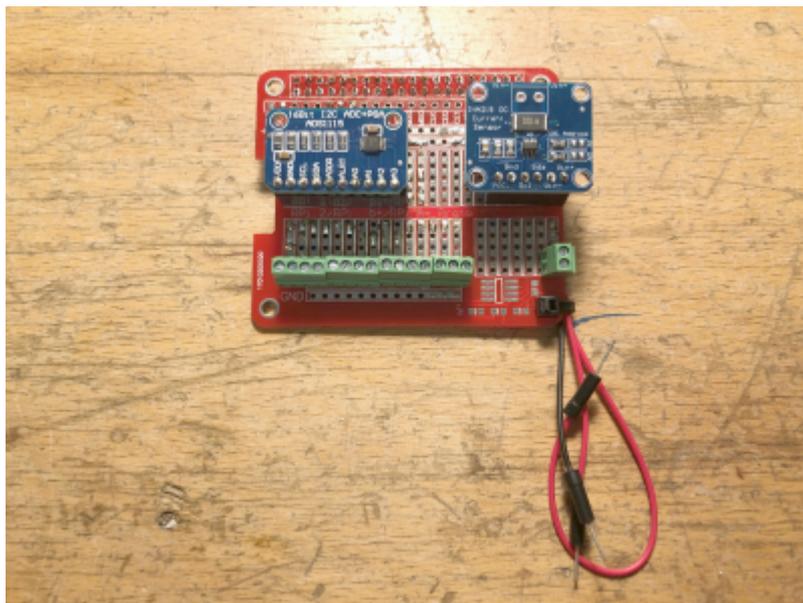Die fertige Platine von der Vorder- und Rückseite sieht dann so aus (Achtung! Auf den Bildern ist noch ein Prototyp zu sehen - die Platine sieht mittlerweile leicht anders aus!)



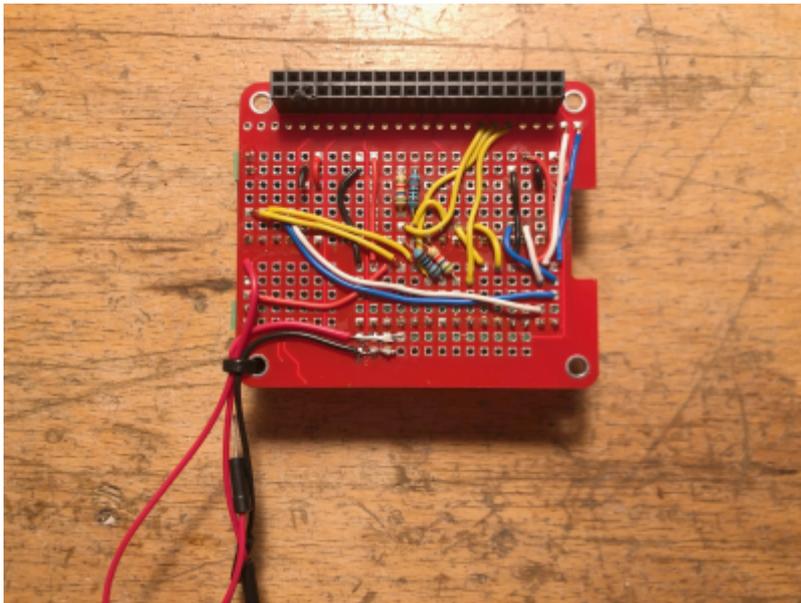


Grundaufbau

Zunächst beginnen wir die 40polige Steckerleiste für den Raspberry oben auf dem Board anzulöten. Anschließend werden die Schraubklemmen sowie die 1-poligen Buchsenleisten zur Aufnahme der Sensor-Module aufgelötet. Wir benötigen 2 Sensormodule (diese befinden sich auf den Einkaufslisten der einzelnen Wettersensoren im jeweiligen Unterkapitel).


Ihr benötigt:

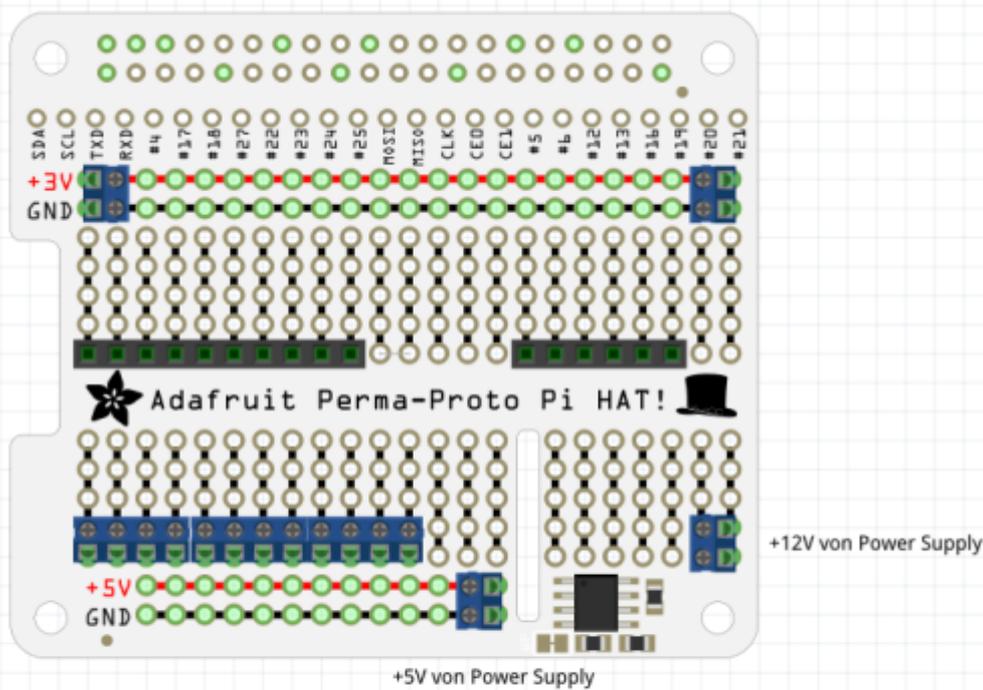- 4x PCB Schraubklemmen RM 2.54mm: 2-polig
- 3x PCB Schraubklemmen RM 2.54mm: 4-polig
- 1x Buchsenleiste 1-polig, RM 2,54mm: 10 Beine
- 1x Buchsenleiste 1-polig, RM 2,54mm: 6 Beine



fritzing

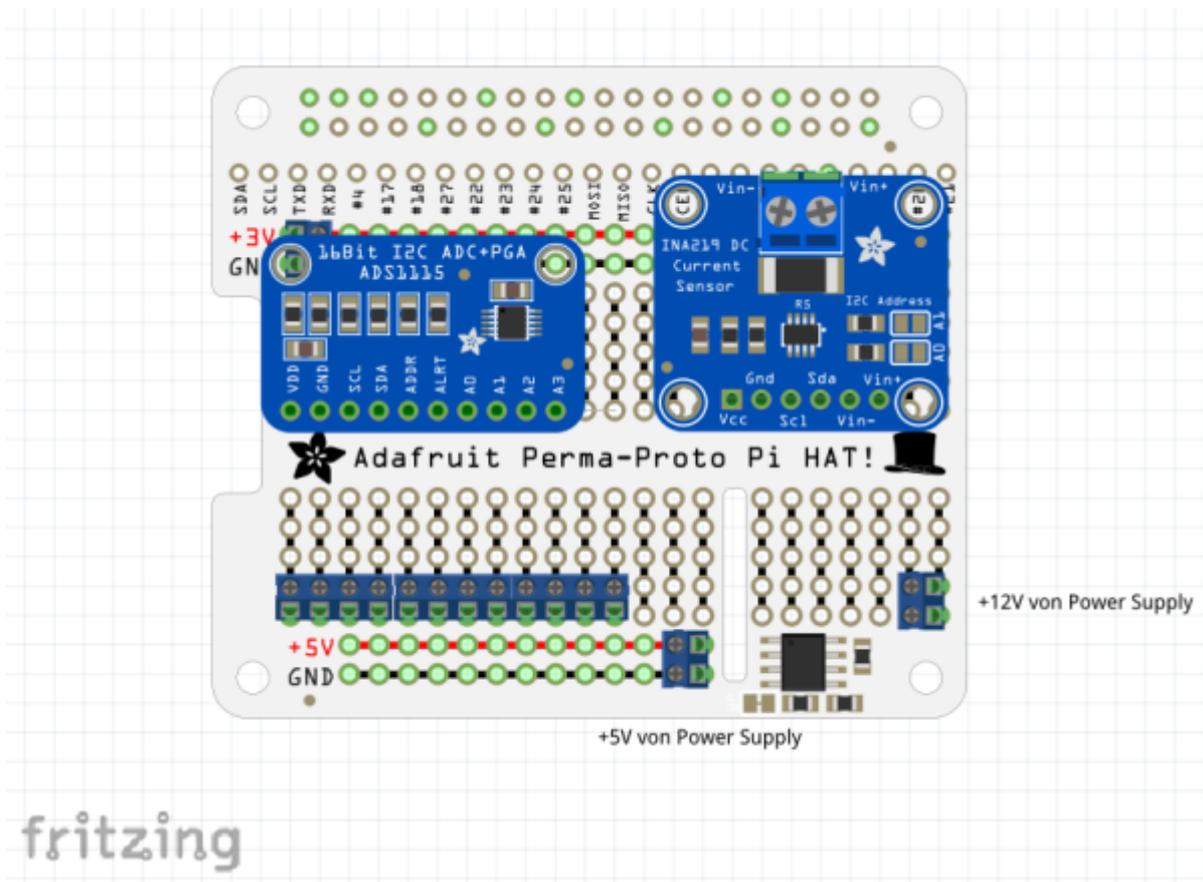Auf die Buchsenleisten können später die beiden Sensormodule ADS1115 (für Dämmerungssensor, Windgeschwindigkeit und -richtung sowie UV-Sensor) und der INA219 (für den Solarstrahlungssensor) gesetzt werden. Von der Spannungsversorgung werden +5V sowie +12V an die gekennzeichneten Buchsen geführt.



Im nächsten Schritt verbinden wir die Spannungsversorgung von 3.3V und 12V zu den einzelnen Punkten, wo sie benötigt werden.




Kabel auf die Rückseite!

Die Kabel werden immer auf der Rückseite verlegt und an der Vorderseite an der Platine verlötet! Das Gleiche gilt auch für die Widerstände der Spannungsteiler.

Ihr benötigt:

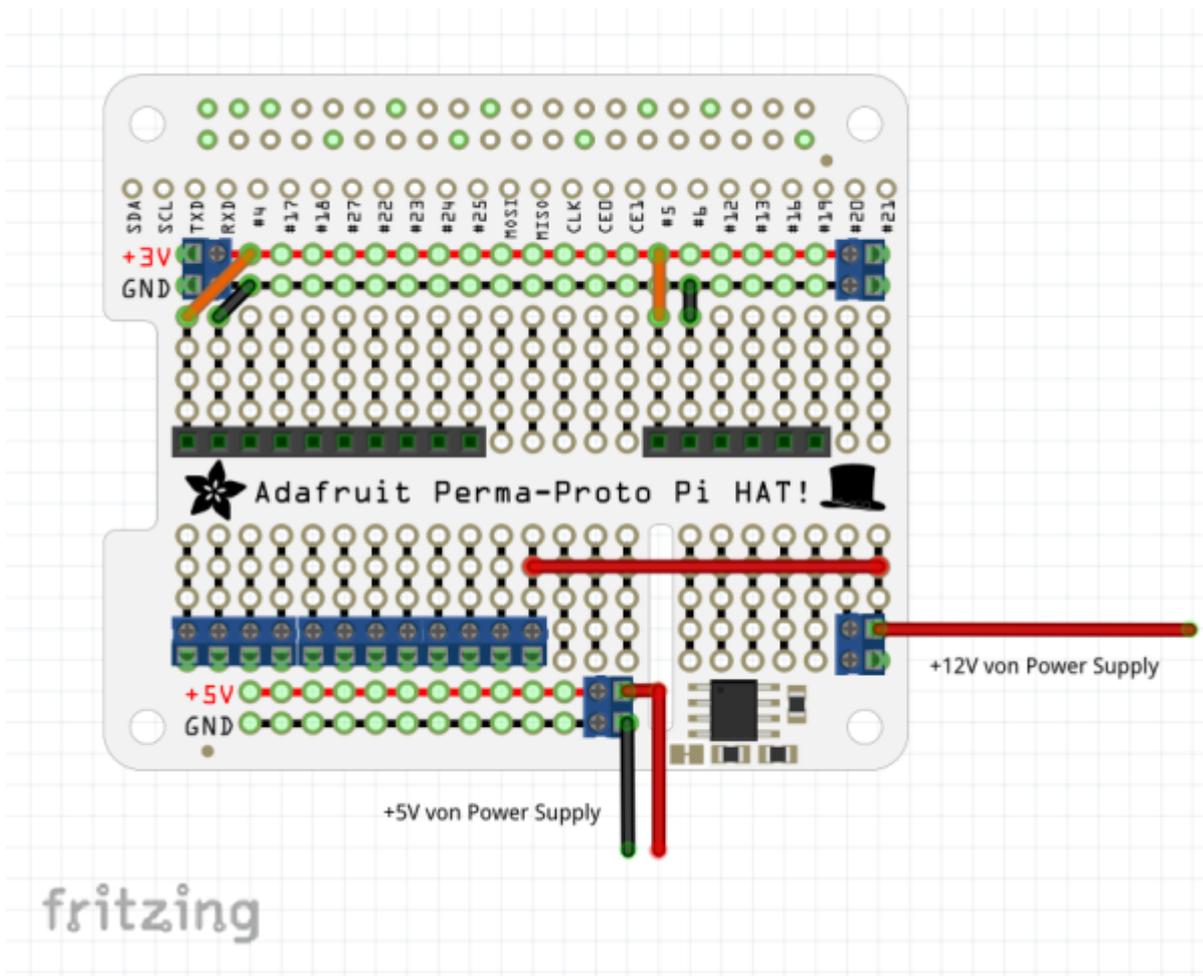
- Kabel schwarz
- Kabel orange
- Kabel rot



Als letzten Schritt im Grundaufbau verbinden wir den I2C Bus (SDA und SCL) mit den jeweiligen Buchsen. Dieser Bus wird von sehr vielen Sensoren benötigt, daher braucht ihr ihn auf jeden Fall. Mit diesem Schritt ist das Grundgerüst schon einmal fertiggestellt! Im folgenden geht es dann spezifisch für die Sensoren weiter, die ihr in eurer Wetterstation auch verbauen wollt.

Ihr benötigt:

- Kabel blau
- Kabel weiß

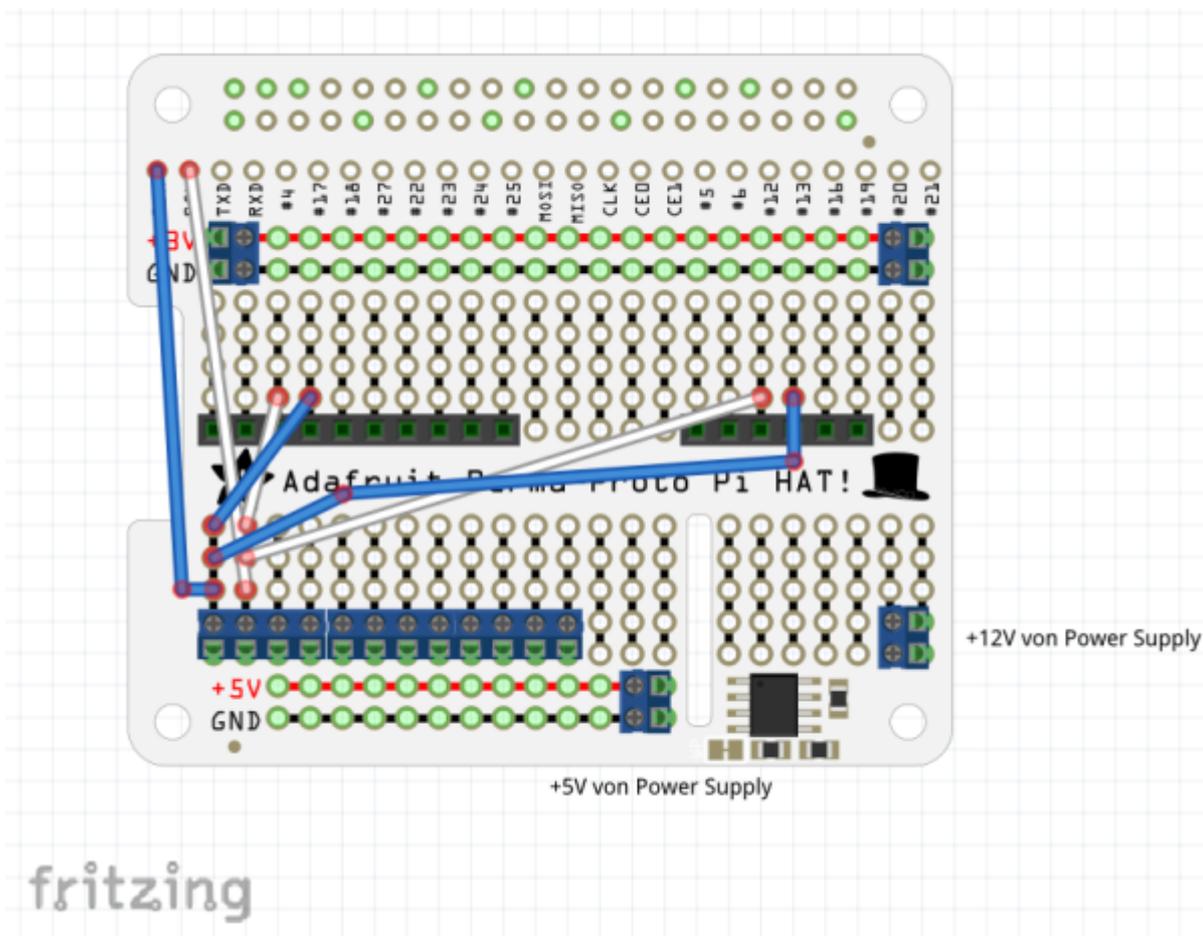


Dämmerungssensor KY-018

Nur für den [Dämmerungssensor KY-018](#) notwendig!

Der Sensor wird an **Ausgang A0** des Analog-Digital-Wandler ADS1115 direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb

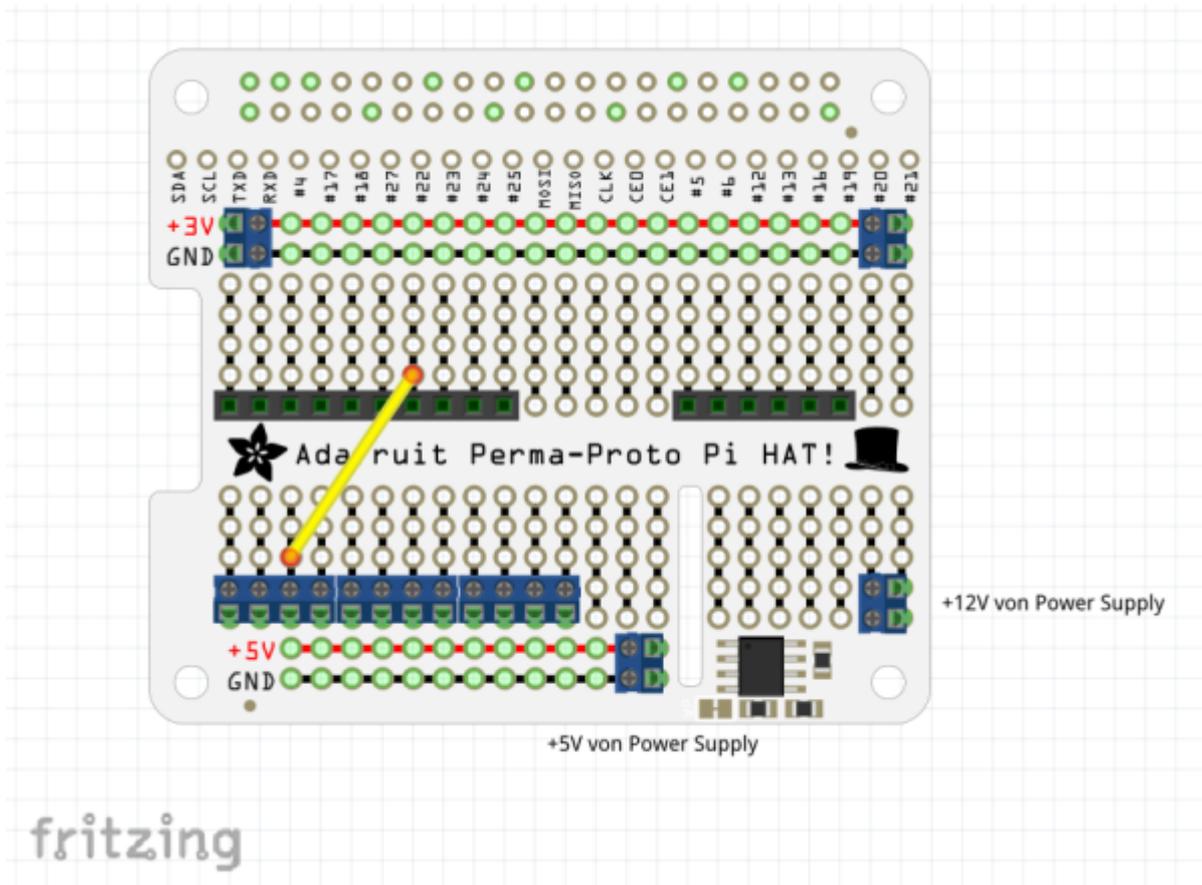


UV-Sensor GUVA- S12SD

Nur für den [UV-Sensor GUVA-S12SD](#) notwendig!

Der Sensor wird an **Ausgang A1** des Analog-Digital-Wandler ADS1115 direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb

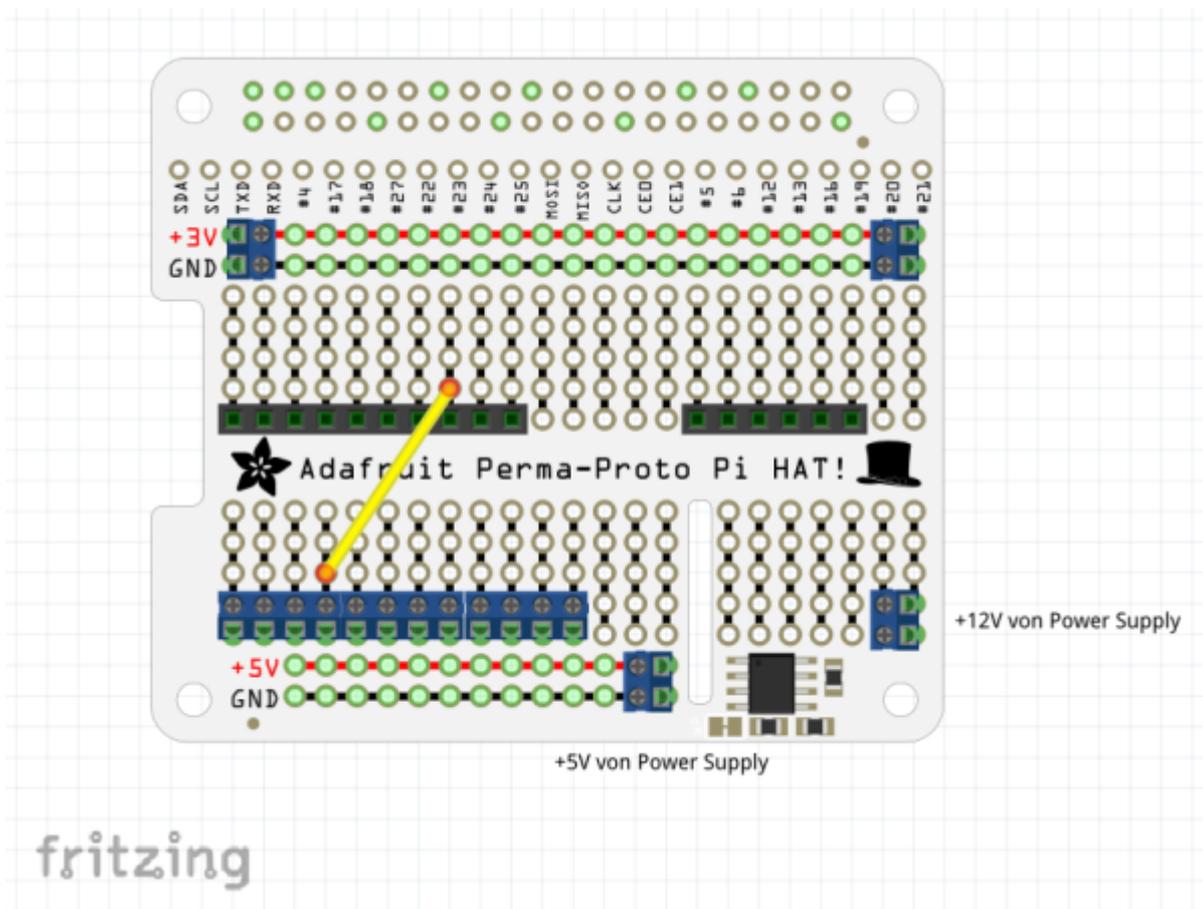


Windrichtung (WinTopCom / Aluminium-Version)

Nur für den [Windrichtungssensor Aluminium-Version](#) notwendig!

Der Sensor wird an **Ausgang A2** des Analog-Digital-Wandler ADS1115 über einen Spannungsteiler angeschlossen. Der Spannungsteiler besteht aus einem 5,6kOhm und 10 kOhm Widerstand. **Achtet auf die richtige Reihenfolge der Widerstände!** Die Widerstände kommen wie die Kabel auf die Rückseite.

Ihr benötigt:

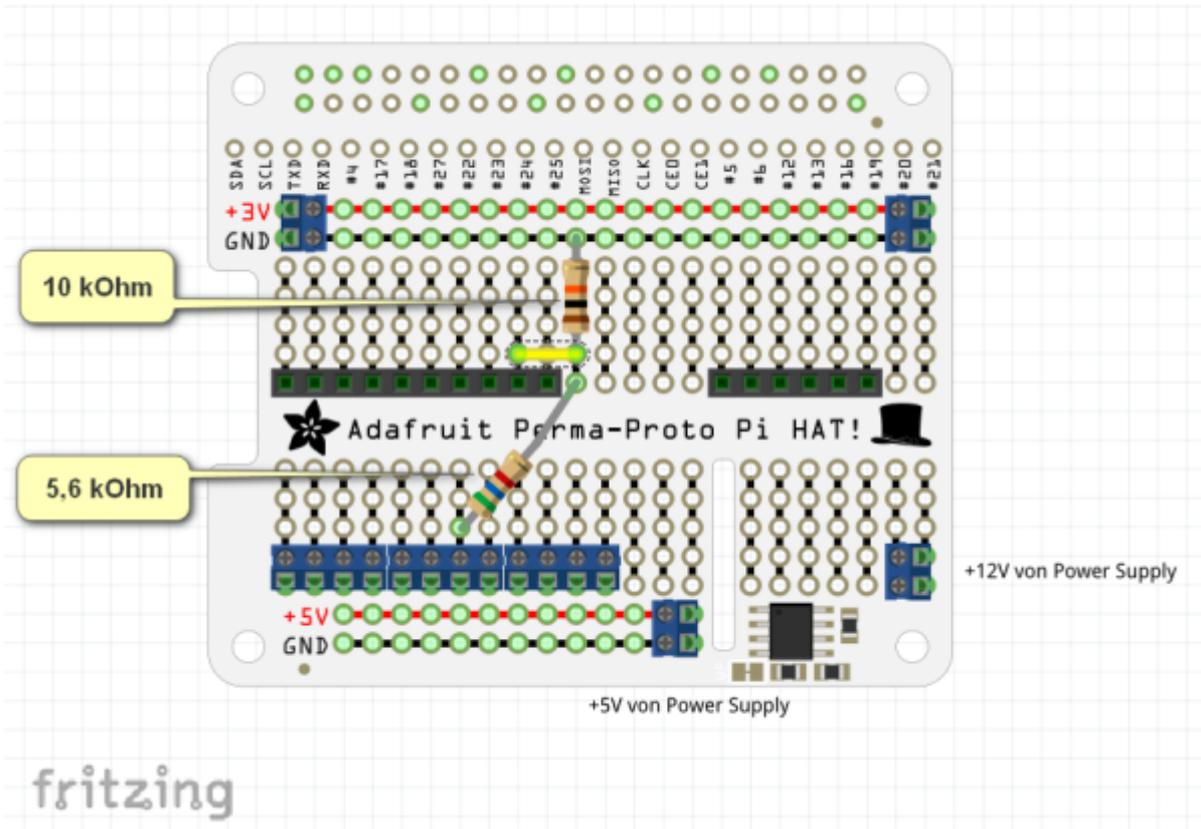- Kabel gelb
- Widerstand 5,6 kOhm
- Widerstand 10 kOhm




Windrichtung (Ecowitt / Kunststoff-Version)

Nur für den [Windrichtungssensor Kunststoff-Version](#) notwendig!

Der Sensor wird an **Ausgang A2** des Analog-Digital-Wandler ADS1115 über einen [Spannungsteiler](#) angeschlossen. Der Spannungsteiler besteht aus einem variablen Widerstand (dem Windsensor an sich) und einem 4,7 kOhm Widerstand. Der Widerstand kommt wie die Kabel auf die Rückseite.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb
- Widerstand 4,7 kOhm

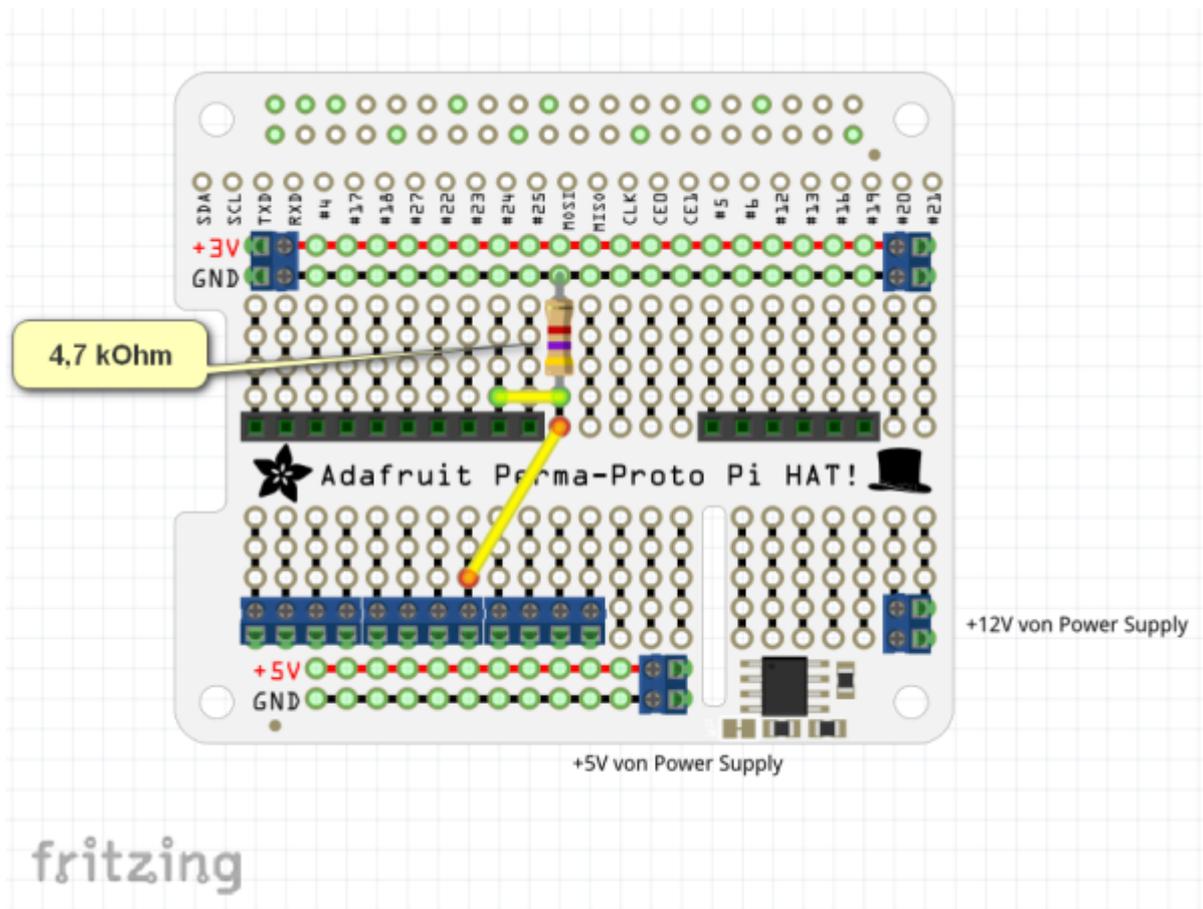


Windgeschwindigkeit (WinTopCom / Aluminium-Version)

Nur für den [Windgeschwindigkeitssensor Aluminium-Version](#) notwendig!

Der Sensor wird an **GPRI027** über einen [Spannungsteiler](#) angeschlossen. Der Spannungsteiler besteht aus einem 10kOhm und 5,6 kOhm Widerstand. **Achtet auf die richtige Reihenfolge der Widerstände! Diese sind unterschiedlich zum Windrichtungssensor!** Die Widerstände kommen wie die Kabel auf die Rückseite.

Ihr benötigt:

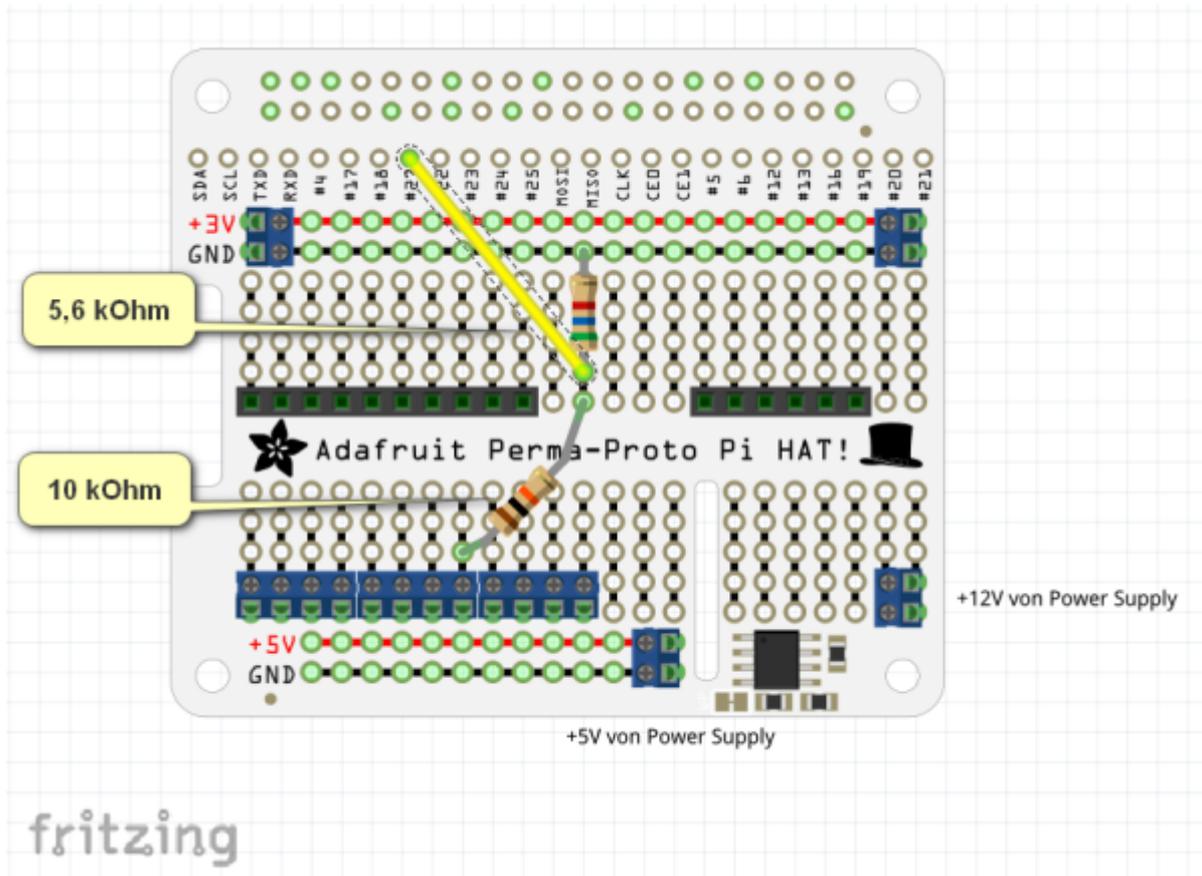- Kabel gelb
- Widerstand 5,6 kOhm
- Widerstand 10 kOhm



Windgeschwindigkeit (Ecowitt / Kunststoff-Version)

Nur für den [Windgeschwindigkeitssensor Kunststoff-Version](#) notwendig!

Der Sensor wird an **GPIO27** direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb



Regenmengen-Sensor (beide Versionen)

Nur für den [Regenmengensensor \(große Version\)](#) bzw. [Regenmengensensor \(Alternative\)](#) notwendig!

Der Sensor wird an **GPIO17** direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb




Blitz-Sensor

Nur für den [Blitzsensor](#) notwendig!

Der Sensor wird an **GPIO18** direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb

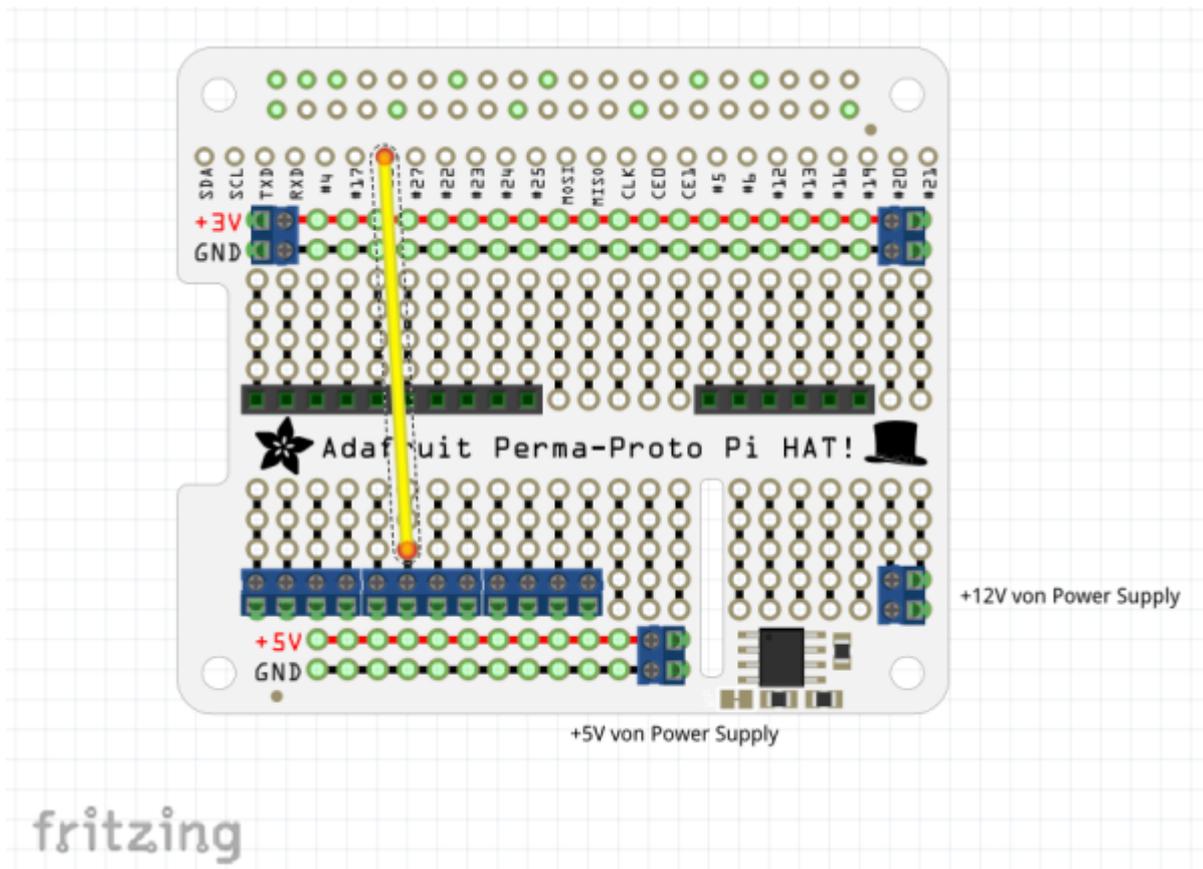

Regen-Sensor (Digital, Regen Ja/Nein)

Nur für den [Regendauersensor \(Digital\)](#) notwendig!

Der Sensor wird an **GPIO22** direkt angeschlossen.

Ihr benötigt:

- Kabel gelb




Strahlungssensor (Solarzelle)

Nur für den [Strahlungssensor](#) notwendig!

Die Solarzelle wird an Vin+ und Vin- des INA219 Sensormoduls angeschlossen.


Ihr benötigt:

- Kabel gelb

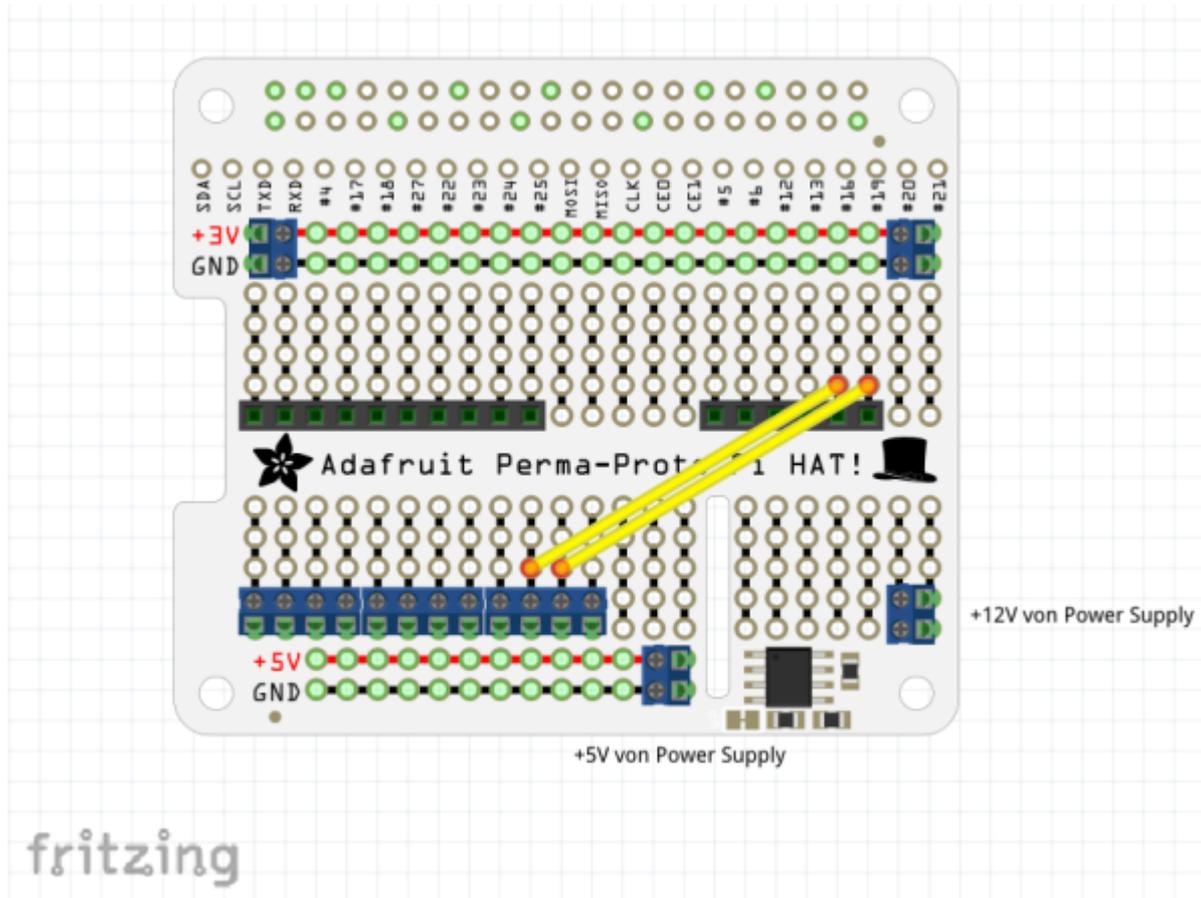


Anschluss

Zunächst führt man das Kabel der Spannungsversorgung durch die Rohre des Haltesystems (siehe Kapitel [2. Halterungssystem](#)) von unten in das Gehäuse ein. Ich habe auch hier Telefonkabel J-Y(St)Y 2x4x0,6 verwendet, da sich dieses gut über die Kabeldurchführung abdichten lässt. Den Anschluss an das Netzteil habe ich dann über eine Verteildose im Haus gemacht. Die Spannungsversorgung wird an die Eingangsschraubklemme des StepDown-Wandlers angeschlossen. Das Kabel für die 12V Spannungsversorgung auf dem Prototyping HAT wird ebenfalls an +12V der Schraubklemme angeschlossen. Der 5V-Ausgang des Spannungswandlers wird an die 5V-Schiene des Prototyping HATs angeschlossen.

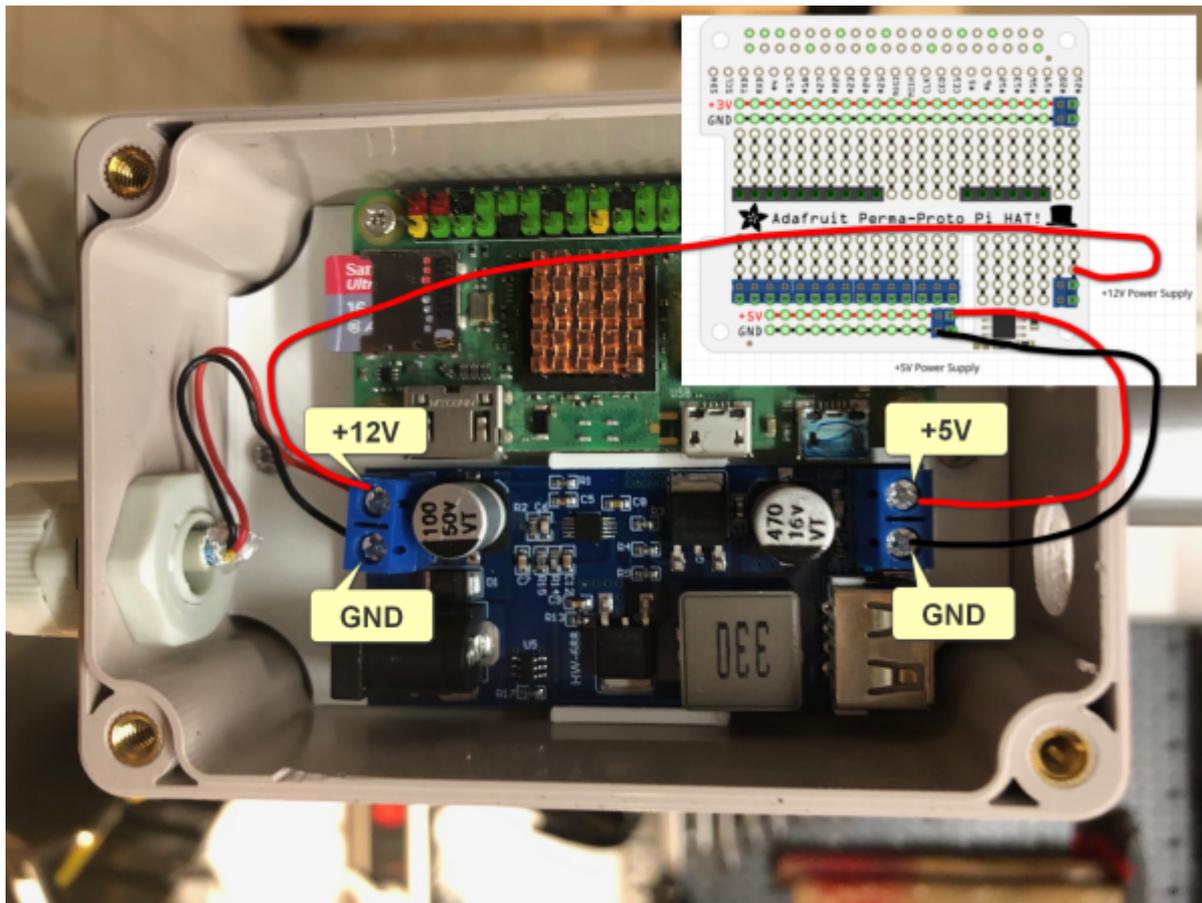

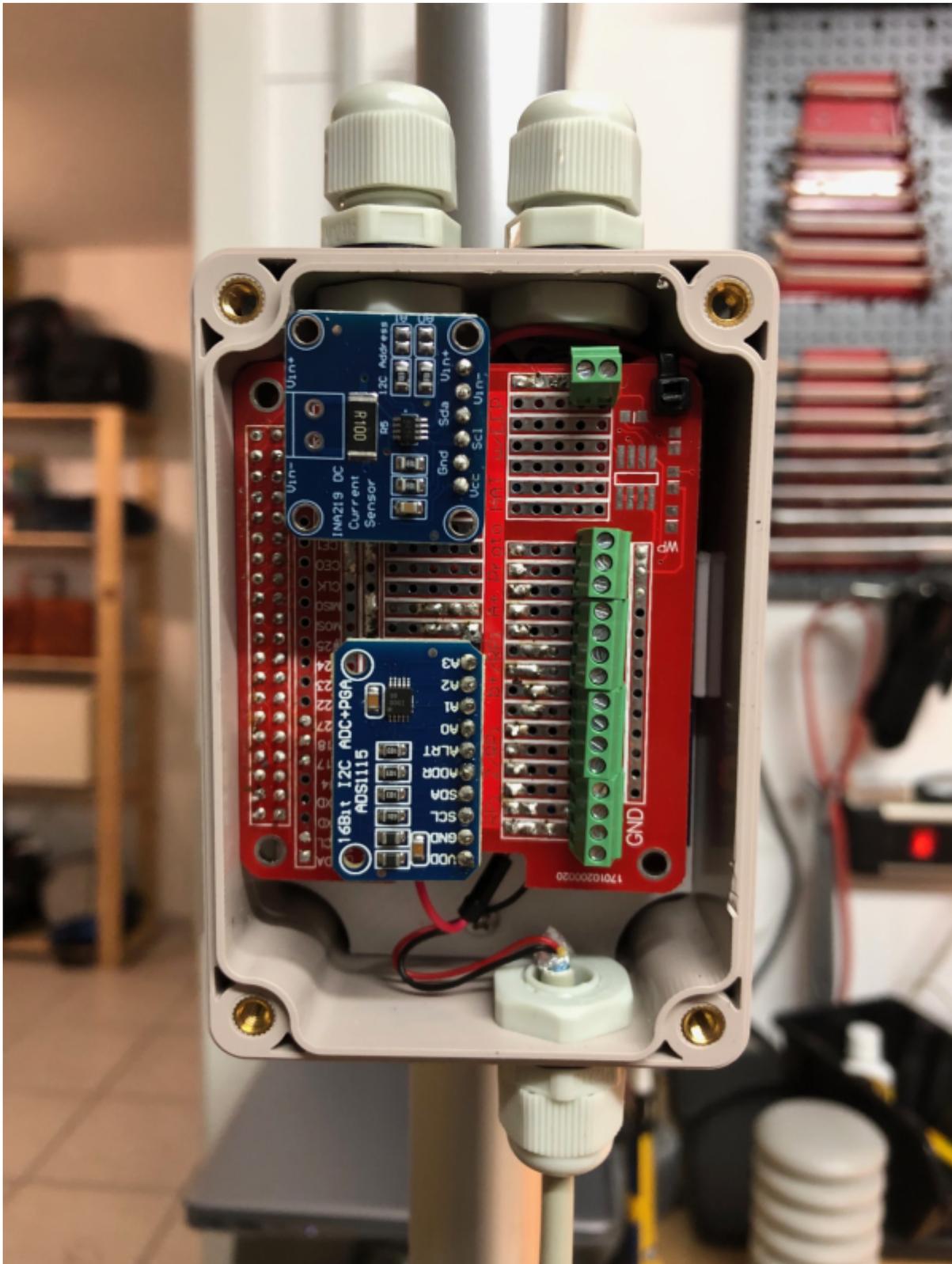Wenn das abgeschlossen ist, kann der Prototyping HAT noch auf den Raspberry aufgesetzt werden und die Montage ist zunächst einmal abgeschlossen. Weiter geht's dann in den folgenden Unterkapiteln zu den einzelnen Wettersensoren.



From:
<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/loxberry_wetterstation/1_steuerung?rev=1735026196

Last update: **2024/12/24 08:43**